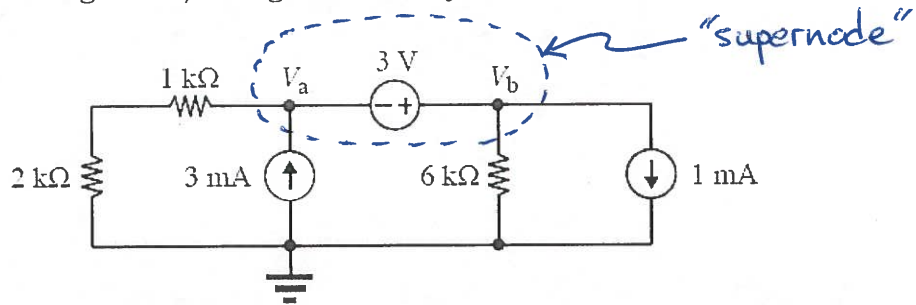


**SA 2 [5 marks]**

Consider the circuit shown below. Determine the voltages  $V_a$  and  $V_b$  (with respect to ground) using nodal analysis.



$$\text{KCL @ supernode: } \frac{V_a}{3\text{ k}\Omega} - 3\text{ mA} + \frac{V_b}{6\text{ k}\Omega} + 1\text{ mA} = 0 \quad \text{--- (1)}$$

$$\text{constraint: } V_a + 3\text{ V} = V_b \quad \text{--- (2)}$$

$$\text{(2) } \rightarrow \text{(1): } \frac{V_a}{3\text{ k}\Omega} - 3\text{ mA} + \frac{V_a}{6\text{ k}\Omega} + \frac{3\text{ V}}{6\text{ k}\Omega} + 1\text{ mA} = 0$$

$$\hookrightarrow V_a = 3\text{ V.}$$

$$V_b = (3\text{ V}) + (3\text{ V}) = 6\text{ V} \quad (\text{from (2)})$$

Alternatively (without "supernode"):

This page intentionally left blank as additional workspace.

Define  $I_{ab}$  flowing from node 'a' to node 'b'.

$$\text{KCL @ node 'a': } \frac{V_a}{3k\Omega} - 3mA + I_{ab} = 0 \quad \text{--- (1)}$$

$$\text{KCL @ node 'b': } -I_{ab} + \frac{V_b}{6k\Omega} + 1mA = 0 \quad \text{--- (2)}$$

$$I_{ab} = \frac{V_b}{6k\Omega} + 1mA \quad \text{--- (3)}$$

$$V_a + 3V = V_b \quad \text{--- (4)}$$

$$\text{(4) } \rightarrow \text{ (3): } I_{ab} = \frac{V_a}{6k\Omega} + \frac{3V}{6k\Omega} + 1mA \quad \text{--- (5)}$$

$$\text{(5) } \rightarrow \text{ (1): } \frac{V_a}{3k\Omega} - 3mA + \frac{V_a}{6k\Omega} + \frac{3V}{6k\Omega} + 1mA = 0$$

$$\hookrightarrow V_a = 3V$$

$$V_b = (3V) + (3V) = 6V \quad (\text{from (4)})$$